
Colle 01

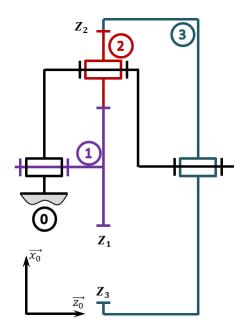

Savoirs et compétences :

Trains d'engrenages simples

Soit le train d'engrenages suivant.



Question 1 Déterminer $\frac{\omega_{3/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Question 2 Donner une relation géométrique entre Z_1 , Z_2 et Z_3 permettant de garantir le fonctionnement du train d'engrenages.

Axe linéaire

Pour aller rechercher des produits dans leurs rayons, Amazon utilise des axes linéaires afin de déplacer un préhenseur.



Les performances dynamique de l'axe demandées sont les suivantes :

- vitesse linéaire maximale : 50 m min⁻¹;
- accélération linéaire maximale: 9,8 ms⁻².

Objectif L'objectif de ce travail est de déterminer les caractéristiques du moteur (vitesse et couple) permettant d'atteindre ces performances.

Question 1 Quelle est la vitesse maximale que l'axe peut atteindre en $m s^{-1}$.

Question 2 Combien de temps l'axe met-il pour atteindre la vitesse maximale?

Question 3 Quelle distance l'axe parcourt-il pour atteindre la vitesse maximale?

Question 4 Quelle est la longueur minimale à commander pour que l'axe puisse atteindre la vitesse maximale?

Question 5 Proposer une longueur minimale de l'axe pour pouvoir profiter de ses performances dynamiques.

Question 6 Tracer le profil de la position, de la vitesse et de l'accélération pour parcourir une distance de 50 cm. On cherchera à atteindre les performances maximales de l'axe.

Un motoréducteur permet d'entraîner un système poulie – courroie permettant de déplacer la charge. On


Xavier Pessoles

1



considère:

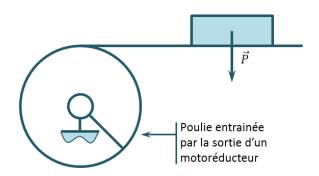- une charge de masse 1 kg;
- un poulie de rayon 5 cm;
- un réducteur de rapport de transmission 1 : 20.




Question 7 Déterminer le couple à fournir par la poulie pour déplacer la charge lorsque l'accélération est au maximum.

Question 8 Déterminer la vitesse et le couple à fournir par le moteur en considérant que l'inertie du motoréducteur est négligeable.

Question 9 Donner la méthode permettant de prendre en compte l'inertie J du motoréducteur? Quel serait l'impact de la prise en compte de cette hypothèse?


Calcul de moments

On donne la structure suivante :

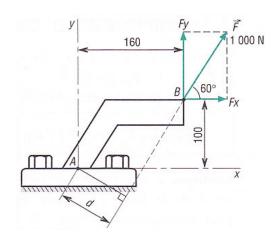

Question 1 Déterminer $\mathcal{M}(A, \overrightarrow{F})$


On donne la structure suivante :

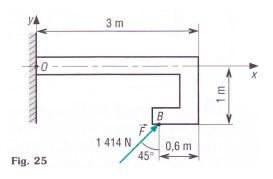

Question 2 Déterminer $\mathcal{M}(O, \overrightarrow{F})$


Lois de Kirchoff

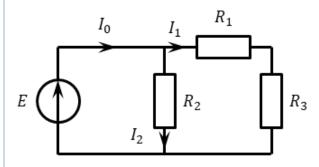Question Sur le circuit suivant, déterminer les courants dans chacune des branches et la tension aux bornes de tous les dipôles en fonction de E et des différentes résistances R_i .



Résistance équivalente

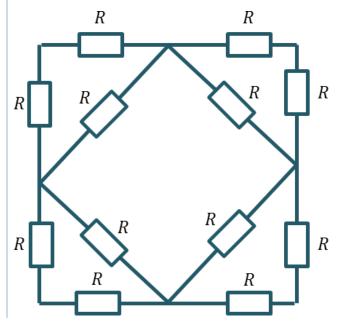Déterminer la résistance équivalente du montage suivant.



Xavier Pessoles

2